

EM-38 **Kondensator treibt LED**

In diesem Versuch wird ein Kondensator verwendet, um eine LED zum Leuchten zu bringen, und somit gezeigt, dass ein Kondensator elektrische Energie speichert.

Aufbau

