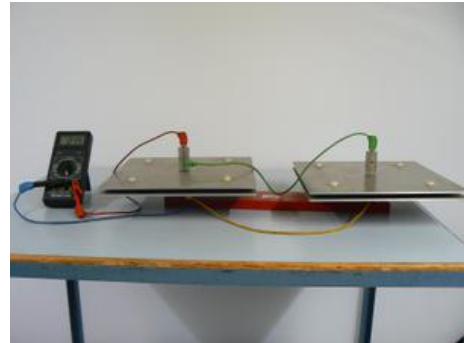


EM-90 Kapazität bei parallel oder seriell geschalteten Kondensatoren

Zwei gleiche Kondensatoren werden in Reihe oder parallel geschaltet und die Kapazität mit einem Handmultimeter gemessen.

Aufbau



Resultat

1 Kondensator: 0,112nF
Parallelschaltung: 0,217nF
Reihenschaltung: 0,060nF